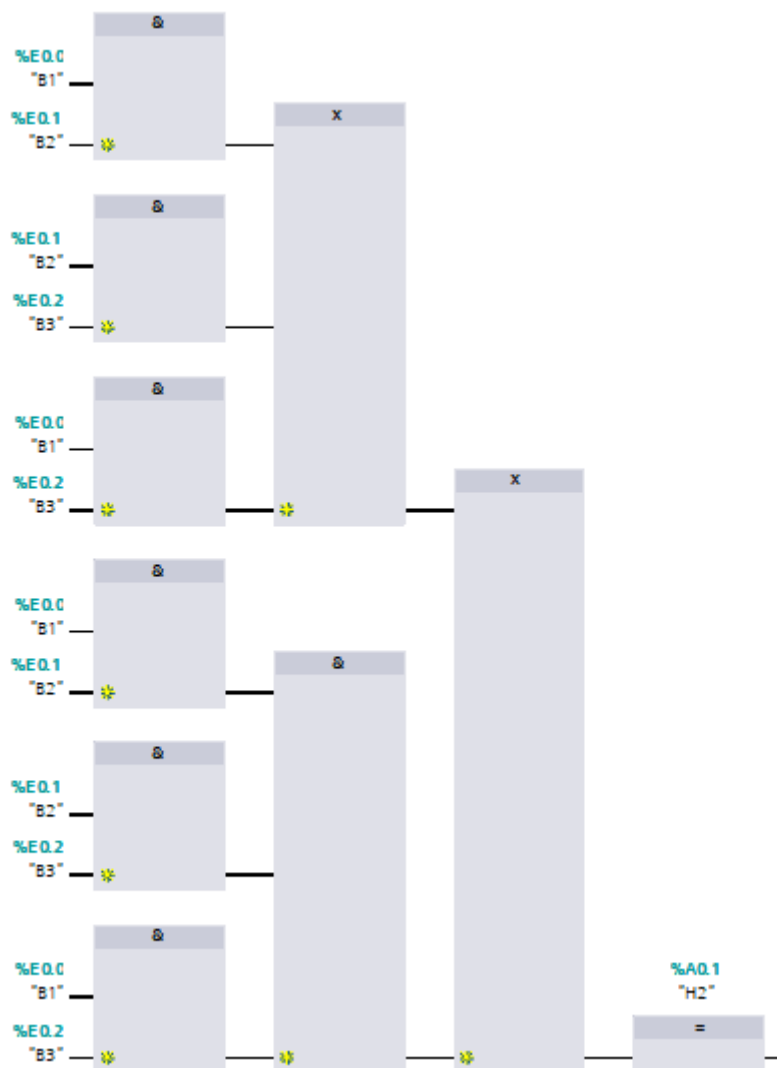





Komplizierte Lösung (© Moritz Hollensteiner):



Steuerung Lampe H1



Steuerung Lampe H2

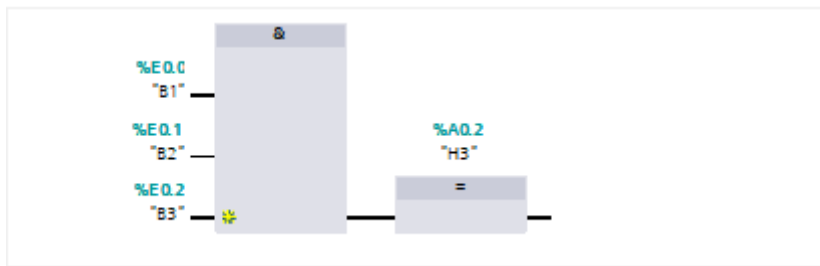

Steuerung Lampe H3

Einfacherer Lösungsweg über Wahrheitstabelle